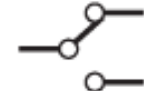


SIMBOLI V ELEKTRIČNEM KROGU

	vodnik
	križanje vodnikov (brez stika)
	povezava vodnikov
	žarnica
	motor
	generator
	galvanski člen
	baterija (več galvan. členov)
	vir napetosti (splošno)
	varovalka
 	ampermeter, voltmeter
	stikalo
	preklopno stikalo